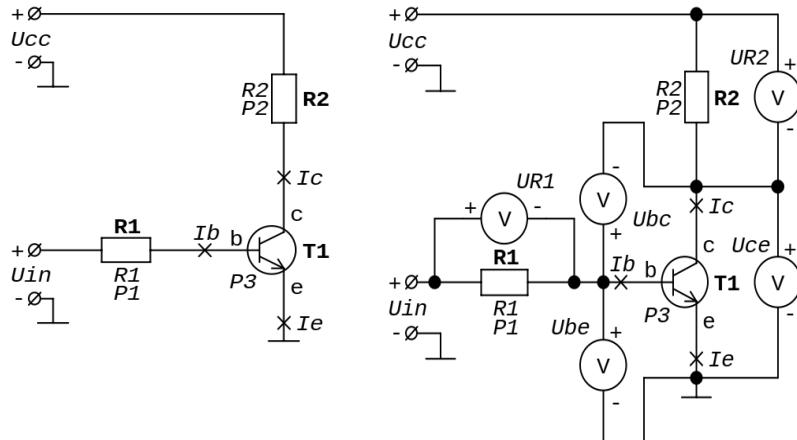

Схема:



Транзистор **T1**, переменные: I_c , I_b , I_e , U_{ce} , U_{be} , U_{bc} , P_3 , R_{ce} , R_{be} , hFE .
 R_{ce} , R_{be} , hFE - На схеме не показаны (описание R_{ce} , R_{be} , hFE есть ниже)!

Резистор **R1**, переменные: R_1 , P_1 , UR_1 .

Резистор **R2**, переменные: R_2 , P_2 , UR_2 .

Ещё две переменные: U_{cc} , U_{in} .

В качестве транзистора **T1**, возьмём транзистор **C945 (2SC945)**, NPN, производитель Китай (China).

Характеристики транзистора:

Collector-base breakdown voltage (коллектор-база): 60V
 Collector-emitter breakdown voltage (коллектор-эмиттер): 50V
 Emitter-base breakdown voltage (эмиттер-база): 5V
 DC current gain hFE (коэффициент усиления): 70 (40...700)
 Collector-emitter saturation voltage (насыщения коллектор-эмиттер): 0.3V
 Base-emitter saturation voltage (насыщения база-эмиттер): 1V

Информация взята из даташита: [KOO CHIN. SHENZHEN CITY KOO CHIN ELECTRONICS LIMITED](#)

Входные данные:

U_{cc} - напряжение питания ($U_{cc} = 15V$);
 U_{in} - входное напряжение ($U_{in} = 12V$);
 U_{ce} - напряжение насыщения коллектор-эмиттер (берётся из справочника, $U_{ce} = 0.3V$);
 U_{be} - напряжение насыщения база-эмиттер (берётся из справочника, $U_{be} = 1V$);
 hFE - коэффициент усиления транзистора по току (берётся из справочника, $hFE = 70$);
 I_c - ток коллектора ($I_c = 73.5 \text{ mA}$).

Примечание 1.

U_{ce} - Это падение напряжения коллектор-эмиттер.

U_{be} - Это падение напряжения база-эмиттер.

Примечание 2.

У C945, hFE измерил мультиметром: $hFE = 340$.

Выходные данные:

UR_1 - напряжение на резисторе **R1**;
 UR_2 - напряжение на резисторе **R2**;
 U_{bc} - напряжение база-коллектор;
 I_b - ток базы;
 I_e - ток эмиттера;
 R_1 - сопротивление резистора **R1**;

R_2 - сопротивление резистора R_2 (сопротивление нагрузки);
 R_{ce} - сопротивление коллектор-эмиттер (на схеме не показано);
 R_{be} - сопротивление база-эмиттер (на схеме не показано);
 P_1 - рассеиваемая мощность на резисторе R_1 ;
 P_2 - рассеиваемая мощность на резисторе (на нагрузке) R_2 ;
 P_3 - рассеиваемая мощность на транзисторе T_1 .

Формулы и Расчёты:

--- [Напряжение на резисторе R_1 , R_2] ---

$$UR_1 = U_{in} - U_{be} = 12B - 1B = 11B$$

$$UR_2 = U_{cc} - U_{ce} = 15B - 0.3B = 14.7B$$

--- [Напряжение база-коллектор (U_{bc})] ---

$$U_{bc} = (U_{in} - UR_1) - (U_{cc} - UR_2) = (12B - 11B) - (15B - 14.7B) = 1B - 0.3B = 0.7B$$

или

$$U_{bc} = U_{be} - U_{ce} = 1B - 0.3B = 0.7B$$

--- [Токи транзистора T_1 (I_b , I_e)] ---

$$I_b = \frac{I_c}{hFE} = \frac{0.0735A}{70} = 0.00105A = 1.05mA$$

$$I_e = I_c + I_b = 0.0735A + 0.00105A = 0.07455A = 74.55mA$$

--- [Сопротивление резистора R_1] ---

$$R_1 = \frac{UR_1}{I_b} = \frac{11B}{0.00105A} = 10476.1904760\Omega$$

--- [Сопротивление резистора R_2] ---

$$R_2 = \frac{UR_2}{I_c} = \frac{14.7B}{0.0735A} = 2000\Omega$$

--- [Сопротивление коллектор-эмиттер (R_{ce})] ---

$$R_{ce} = \frac{U_{ce}}{I_c} = \frac{0.3B}{0.0735A} = 4.081632\Omega$$

--- [Сопротивление база-эмиттер (R_{be})] ---

$$R_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = \frac{1B}{0.00105A} = 952.3809520\Omega$$

--- [Рассеиваемая мощность на резисторе R_1] ---

$$P_1 = UR_1 \cdot I_b = 11B \cdot 0.00105A = 0.01155B\text{т} = 11.55mW$$

--- [Рассеиваемая мощность на резисторе R_2] ---

$$P_2 = UR_2 \cdot I_c = 14.7B \cdot 0.0735A = 1.08045B\text{т} = 1080.45mW$$

--- [Рассеиваемая мощность на транзисторе T_1] ---

$$P_3 = U_{be} \cdot I_b + U_{ce} \cdot I_c = 1B \cdot 0.00105A + 0.3B \cdot 0.0735A = 0.00105B\text{т} + 0.02205B\text{т} = 0.0231B\text{т} = 23.1mW$$