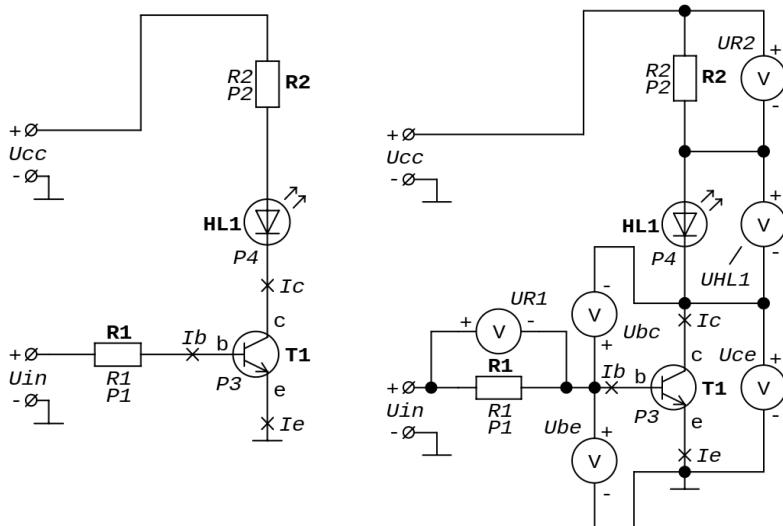


Сопряжение с ТТЛ-микросхемами!

При использовании ниже приведённой схемы с ТТЛ-микросхемами, сопротивление резистора **R1** не должно быть больше **2000 Ом**!

Схема:



Транзистор **T1**, переменные: I_c , I_b , I_e , U_{ce} , U_{be} , U_{bc} , P_3 , R_{ce} , R_{be} , hFE .
 R_{ce} , R_{be} , hFE - На схеме не показаны (описание R_{ce} , R_{be} , hFE есть ниже)!

Резистор **R1**, переменные: R_1 , P_1 , UR_1 .

Резистор **R2**, переменные: R_2 , P_2 , UR_2 .

Светодиод **HL1**, переменные: U_{HL1} , P_4 , R_{HL1} .

R_{HL1} - На схеме не показан (описание R_{HL1} есть ниже)!

Ещё две переменные: U_{cc} , U_{in} .

В качестве транзистора **T1**, возьмём транзистор **C945 (2SC945)**, NPN, производитель Китай (China).

Характеристики транзистора:

Collector-base breakdown voltage (коллектор-база): 60V
 Collector-emitter breakdown voltage (коллектор-эмиттер): 50V
 Emitter-base breakdown voltage (эмиттер-база): 5V
 DC current gain hFE (коэффициент усиления): 70 (40...700)
 Collector-emitter saturation voltage (насыщения коллектор-эмиттер): 0.3V
 Base-emitter saturation voltage (насыщения база-эмиттер): 1V

Информация взята из даташита: [KOO CHIN. SHENZHEN CITY KOO CHIN ELECTRONICS LIMITED](#)

Входные данные:

U_{cc} - напряжение питания ($U_{cc} = 5V$);
 U_{in} - входное напряжение ($U_{in} = 2.5V$);
 U_{ce} - падение напряжения коллектор-эмиттер ($U_{ce} = 0.1V$); [!] Не 0.3V, а 0.1V.
 U_{be} - падение напряжения база-эмиттер ($U_{be} = 0.7V$); [!] Не 1V, а 0.7V.
 U_{HL1} - падение напряжения на светодиоде ($U_{HL1} = 2V$);
 R_1 - сопротивление резистора **R1** ($R_1 = 2000 \Omega$);
 R_2 - сопротивление резистора **R2** ($R_2 = 270 \Omega$);

Примечание.

У C945, hFE измерил мультиметром: $hFE = 340$.

Выходные данные:

$UR1$ - напряжение на резисторе $R1$;
 $UR2$ - напряжение на резисторе $R2$;
 Ubc - напряжение база-коллектор;
 $Rt1$ - сумма сопротивлений $R1 + Rbe$ ($Rt1$ на схеме не показано);
 $Rt2$ - сумма сопротивлений $R2 + RHL1 + Rce$ ($Rt2$ на схеме не показано);
 Ic - ток коллектора;
 Ib - ток базы;
 Ie - ток эмиттера;
 hFE - коэффициент усиления транзистора по току;
 $RHL1$ - сопротивление светодиода ($RHL1$ на схеме не показано);
 Rce - сопротивление коллектор-эмиттер (Rce на схеме не показано);
 Rbe - сопротивление база-эмиттер (Rbe на схеме не показано);
 $P1$ - рассеиваемая мощность на резисторе $R1$;
 $P2$ - рассеиваемая мощность на резисторе $R2$;
 $P3$ - рассеиваемая мощность на транзисторе $T1$;
 $P4$ - рассеиваемая мощность на светодиоде $HL1$.

Формулы и Расчёты:

--- [Напряжение на резисторах $R1, R2$] ---

$$UR1 = Uin - Ube = 2.5B - 0.7B = 1.8B$$

$$UR2 = Ucc - Uce - UHL1 = 5B - 0.1B - 2B = 2.9B$$

--- [Напряжение база-коллектор (Ubc)] ---

$$Ubc = (Uin - UR1) - (Ucc - UR2 - UHL1) = (2.5B - 1.8B) - (5B - 2.9B - 2B) = 0.7B - 0.1B = 0.6B$$

или

$$Ubc = Ube - Uce = 0.7B - 0.1B = 0.6B$$

--- [Сопротивление $Rt1$] ---

$$Rt1 = \frac{Uin \cdot R1}{UR1} = \frac{2.5B \cdot 2000 \text{ Ом}}{1.8B} = \frac{5000}{1.8B} = 2777.777777 \text{ Ом}$$

--- [Сопротивление $Rt2$] ---

$$Rt2 = \frac{Ucc \cdot R2}{UR2} = \frac{5B \cdot 270 \text{ Ом}}{2.9B} = \frac{1350}{2.9B} = 465,517241 \text{ Ом}$$

--- [Токи транзистора $T1$ (Ic, Ib, Ie)] ---

$$Ic = \frac{Ucc}{Rt2} = \frac{5B}{465.517241 \text{ Ом}} = 0.01074A = 10.74mA$$

$$Ib = \frac{Uin}{Rt1} = \frac{2.5B}{2777.777777} = 0.0009A = 0.9mA = 900\mu A$$

$$Ie = Ic + Ib = 0.01074A + 0.0009A = 0.01164A = 11.64mA$$

--- [Коэффициент усиления транзистора по току (hFE)] ---

$$hFE = \frac{Ic}{Ib} = \frac{0.01074A}{0.0009A} = 11.933333$$

--- [Сопротивление светодиода ($RHL1$)] ---

$$RHL1 = \frac{UHL1}{Ic} = \frac{2B}{0.01074A} = 186.219739 \text{ Ом}$$

--- [Сопротивление коллектор-эмиттер (Rce)] ---

$$Rce = \frac{Uce}{Ic} = \frac{0.1B}{0.01074A} = 9,310986 \text{ Ом}$$

--- [Сопротивление база-эмиттер (Rbe)] ---

$$Rbe = \frac{Ube}{Ib} = \frac{0.7B}{0.0009A} = 777.777777 \text{ Ом}$$

--- [Рассеиваемая мощность на резисторе $R1$] ---

$$P1 = UR1 \cdot Ib = 1.8B \cdot 0.0009A = 0.00162Bt = 1.62\text{mBt}$$

--- [Рассеиваемая мощность на резисторе **R2**]---

$$P2 = UR2 \cdot Ic = 2.9B \cdot 0.01074A = 0.031146Bt = 31.146\text{mBt}$$

--- [Рассеиваемая мощность на транзисторе **T1**]---

$$P3 = Ube \cdot Ib + Uce \cdot Ic = 0.7B \cdot 0.0009A + 0.1B \cdot 0.01074A = 0.00063Bt + 0.001074Bt = 0.001704Bt = 1.704\text{mBt}$$

--- [Рассеиваемая мощность на светодиоде **HL1**]---

$$P4 = UHL1 \cdot Ic = 2B \cdot 0.01074A = 0.02148Bt = 21.48\text{mBt}$$